

# 中山大学

## 2017 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：878

科目名称：电子技术基础

考试时间：2016 年 12 月 25 日 下午

考生须知

全部答案一律写在答题纸上  
上，答在试题纸上的不计分！答  
题要写清题号，不必抄题。

### 一、数字电路部分（共 40 分）

1. （每小题 5 分，共 15 分）化简以下的逻辑表达式

$$(1) Y = ABC + \overline{ABC} + BC + \overline{BC} + A$$

$$(2) Y = \overline{BCD} + \overline{B}\overline{C} + \overline{ACD} + \overline{ABD}$$

$$(3) Y = \sum_m (1, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 15) + \sum_d (5, 6, 7, 13)$$

2. (10 分) 已知下面两个逻辑函数：

$$F1 = (AB + \overline{ACD} + \overline{BCD})(\overline{BC} + \overline{CD}) + \overline{ABCD}$$

$$F2 = \overline{(A(\overline{B} \oplus D))(\overline{C} \oplus D)}$$

求两者的关系。

3. (15 分) 设计一个组合电路，其输入端为 A, B, C，输出端为 Y，要求其功能为：当 A=1 时，Y=B；当 A=0 时，Y=C。设计内容包括：

- (1) 列出真值表，写出 Y 的最简与或表达式；
- (2) 用最少的与非门画出逻辑图。

## 二、模拟电路部分（共 40 分）

1. (25 分) 电路如图 所示, 已知硅管 V 的  $\beta = 100$ ,  $U_{BE} = 0.7V$ ,  $V_{cc} = 12V$ , 饱和管压降  $U_{CES} = 0.4V$ ; 稳压管的稳定电压  $U_Z = 4V$ , 正向导通电压  $U_D = 0.7V$ , 稳定电流  $I_Z = 5mA$ , 最大稳定电流  $I_{ZM} = 25mA$ 。

(1) 当  $u_i$  为 0V、1.5V、2.5V 时, 分析三极管 V 的工作状态。

(2) 若  $R_C$  短路, 将产生什么现象?

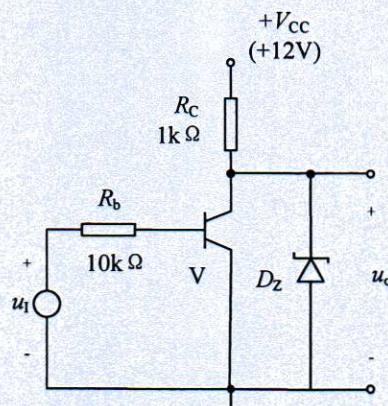


图 1

2. (15 分) 试分析如图 电路反馈的组态, 并在该组态反馈条件下, 近似计算它们的闭环增益和闭环电压增益。

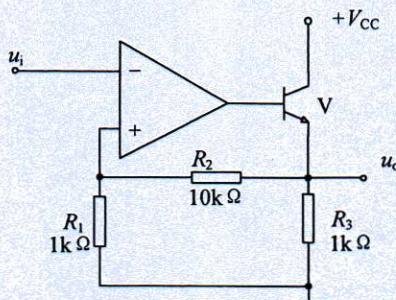


图 2

## 三、综合运用、分析（共 70 分）

1. (15 分) 如图 所示, 计算输入输出运算关系  $U_o = f(U_{i1}, U_{i2})$ , 写出推导步骤。

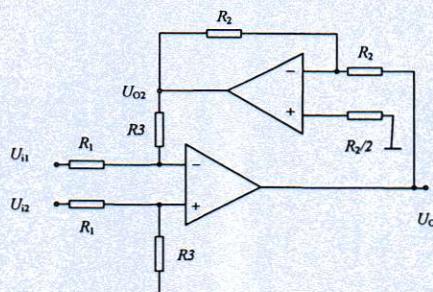


图 3

2. (共 25 分) 某工程技术人员在设计一定功能要求的数字电路时, 获得了关于  $Y_1$  的真值表 (如表 1 所示) 以及  $Y_2$  的函数表达式  $Y_2 = \sum_m(2, 3, 5, 6) + \sum_d(4, 7, 8)$  。已知 A, B, C, D 为逻辑电路的四个输入量,  $Y_1$ ,  $Y_2$  为两个输出量。要求:

- (1) 画出  $Y_1$ ,  $Y_2$  相应的卡诺图; (5 分)
- (2) 根据上题所得的卡诺图, 写出  $Y_1$ ,  $Y_2$  的最简的逻辑表达式; (5 分)
- (3) 用“与非”门电路实现最简的逻辑表达式。(15 分)

表 1

A	B	C	D	$Y_1$	A	B	C	D	$Y_1$
0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3. (30 分) 在图中所示放大电路中, 已知三极管  $V_{cc} = 15V$ ,  $\beta = 100$ ,  $r_{bb'} = 300\Omega$ ,  $U_{BE} = 0.7V$ ,  $R_{B1}$  此时调到  $49k\Omega$ ,  $R_{B2} = 30k\Omega$ 。 $R_E = R_C = R_L = 2k\Omega$ ,  $C_1 = C_2 = 10\mu F$ ,  $C_E = 47\mu F$ ,  $C_L = 1600pF$ , 晶体管饱和压降  $U_{CES} = 1V$ 。

- (1) 求  $I_{CQ}$ 、 $U_{CEQ}$ ; (5 分)
- (2) 中频电压放大倍数  $A_{um}$ 、输出电阻  $R_o$ 、输入电阻  $R_i$ ; (10 分)
- (3) 求动态范围  $U_{opp}$  及输入电压最大值  $U_{ip}$ 。(10 分)
- (4) 当输入电压  $u_i$  的最大值大于  $U_{ip}$  时首先出现什么失真? (5 分)

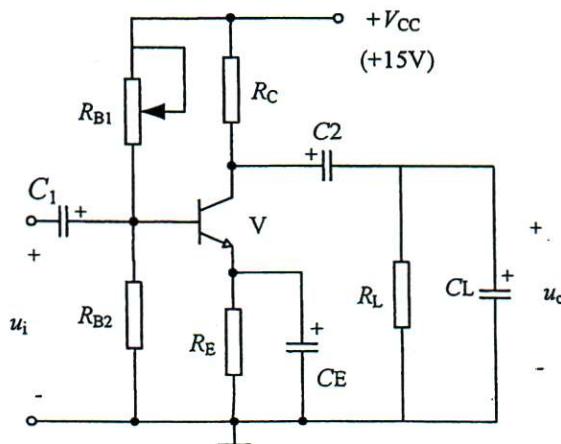


图 4